

6.2 电池供电单片机系统延长使用时间的几点有效措施

西安交通大学电信学院 杨建国 申忠如 王建校

一、概述

目前,单片机越来越多地应用在电池供电的手持机系统,这种手持机系统面临的最大问题,就是如何通过各种方法,延长整机连续供电时间。归纳起来,总的方法有两种:第一是选择大容量电池,各电池生产厂商相继推出了一系列小体积、大容量的高能电池。由于受到了材料及构成方式的限制,在短期内实现较大的技术突破是比较困难的。第二是降低整机功耗,在电路设计上下功夫,比如,合理地选择低功耗器件,确定合适的低功耗工作模式,适当改造电路结构,合理地电源进行分割等。本文不涉及电池生产工艺及构造原理,仅在电池选择、降低整机功耗等方面做一些论述。

二、影响单片机系统电池供电时间的几个重要因素

- (1) 电池本身电量大小及放电曲线。
- (2) 单片机最小系统功耗(包含 EPROM 功耗)。
- (3) 液晶显示器功耗。
- (4) 存储器功耗。
- (5) 外围数字电路功耗。
- (6) 外围模拟电路功耗。
- (7) 整机供电电源电压的高低。

三、延长单片机系统电池供电时间的几点措施

1. 关于电池

目前市售的电池,从体积和容量比考虑,一般来说,5号电池优于7号电池,除非特殊要求,一般都选择5号电池作为手持式单片机系统的电源。从购买渠道上考虑,方便选择的有:碱性高能电池、普通电池、Ni-Cd 充电电池。分别使用以上三种电池,对一个未经降功耗处理的单片机系统进行测试,结果如表 6.2-1 所列。电池容量的排序为碱性高能电池, Ni-Cd 充电电池,普通电池,使用成本从低到高为 Ni-Cd 充电电池、普通电池、碱性高能电池。

如果单纯考虑延长单片机系统电池供电时间,应选择长寿命的碱性高能电池,但在大多数情况下应考虑使用国内正规厂家生产的充电电池。这不仅节省了大量的电池成本,而且 Ni-Cd 充电电池良好的电压特性,可以提供在正常供电期内极为平坦的电压曲线和相对较低的电压值(1.2~1.25 V),有利于系统的可靠工作及进一步降低工作电流。

表 6.2-1 三种电池的实测工作时间和成本比较

电池类型	产地	实测工作时间	零买单价	每次 4 节, 1 000 次成本
碱性高能电池	国产	36~45 小时	2.50 元/节	10.000 元
Ni-Cd 充电电池	国产	14~20 小时	10 元/节	100 元(两套替换, 加充电器)
普通电池	国产	7~8 小时	0.40 元/节	1 600 元

2. 选择合适的单片机及工作方式

目前,市面出现较多的单片机分为 Intel 的 51 系列、98 系列、196 系列, Motorola 的 68 系列, Philips 的 80C51 系列, 以及功能较弱的 ATMEL 公司的 2051、1051 等。手持机在含有模拟电路的情况下, 一般需要 ADC, 满足条件的只有 Intel 的 96 系列、196 系列, Motorola 的 68 系列, Philips 的 80C51 系列。在考虑功耗时, Philips 公司的 80C552 和 80C562 是较好的选择。同时, 80C552 的开发过程与普通使用的 8031 较为相似, 为设计者带来了较大的方便。

但值得注意的是, 目前随着技术发展单片机本身功耗急剧降低, 一些小公司生产的单片机可能在某一技术指标上有较大突破, 我们应随时了解单片机最新动态, 随时选择适合自己使用的机型。

技术要求中如果允许, 应该使单片机尽量工作在掉电状态或空闲状态。

单片机的工作频率选择, 不仅影响单片机最小系统的功耗, 也直接影响着整机功耗。应在满足最低工作频率的情况下, 选择最小的工作频率。

影响工作频率不能进一步降低的因素是:

- 串行通信速率;
- 计数器测量频率;
- 实时运算时间;
- 外部电路时序要求。

在多数情况下选择 4 MHz 或 6 MHz 作为单片机工作频率。在 6 MHz 情况下, 一般单片机最小系统耗电 10 mA 以下。

3. EPROM 的降低功耗方法

选用 CMOS 的 27C64, 本身工作电流就不大, 经实测为 1.8 mA (与不同的厂家、不同质量的芯片有关, 测试数据均来自笔者认为功耗较小的正规芯片), 经低功耗设计后, 在 6 MHz 工作频率下, 工作电流降到 1.0 mA。这里关键是对 27C64 的 OE 脚和 CE 脚的处理。有些设计者为了图省事, 在只有一片 EPROM 的情况下, 将 CE 脚固定接地, 这样, EPROM 一直被选中, 自然功耗较大。另一种设计是将高位地址线利用线选方式直接接到 CE 上, EPROM 也是一直被选中, 正确的降功耗设计是将 CE 与 OE 接到一起, 用 PSEN 驱动; 这样只在 EPROM 操作时, 才会选中 EPROM, 平均电流自然就下降了。虽然只减少了 0.8 mA, 但是在研究降低功耗技术时, 即使是 1 个毫安数量级的电流节省也是不容忽视的。

4. 外围数字电路器件的选择及设计原理

全部选择 CMOS 器件 4000 系列或者 74HC 系列, 其中 74HC、74HCU 系列的工作电压可以降到 2.0 V, 对进一步降低功耗大有益处。

尽量减少器件输出端低电平输出时间, 低电平输出时, 器件功耗远远大于高电平输出时的功耗, 设计电路时要仔细分析各器件的低电平输出时间。比如对 RD、WR 等大部分为高电平

的信号,在设计电路时尽量不要使它们做“非”的运算,否则这个非门的输出端就会产生一个较长时间的低电平,该非门的整体功耗就会大大增加。

遵照上述原则,对于 IC 内多余门电路的处理原则为:多余的或门、与门在输入端接成高电平,使输出为高电平,多余的“非”系列门,输入端接成低电平,使输出端为高电平。

在可靠性允许的情况下,尽量加大上拉电阻的阻值,一般可以选在 $10\sim 20\text{ k}\Omega$ 。

5. 外围模拟电路器件的选择及设计原理

选择低功耗、单电源运放,如 LM324 等。ADC 一般用 CPU 片内的 ADC。片内 ADC 启动转换时,功耗较大,因此不要盲目地提高 ADC 的采样率。当需要用高采样率再平均滤波时,尽量使用外部硬件低通滤波代替软件低通滤波。

不能使用普通的稳压管提供 ADC 的基准,因为普通稳压管最小的稳压电流一般大于 2 mA 。应该使用目前较新的微电流稳压器件,如 MAX 公司的产品。

旁路、滤波电容选择漏电流小的电容。

在满足抗干扰条件的情况下,尽量将放大电路的输入阻抗做大。

6. 电源电压的选择

(1) 整体降压

延长电池连续供电时间,主要靠减小负载电流完成。在负载电阻一定的情况下,降低电源电压可以大幅度降低负载电流。

选择充电电池,本身就是降低了电源电压。

在整体电源电压可以大幅度下降时,可以采用降压器件供电,如 MAX 公司的降压型电源器件。在使用这类器件时,应注意器件本身的效率,一般可以达到 90% 。影响器件效率的因素有:工作电流和外围器件的选择。外围器件一定要使用原厂规定的标准器件,才能保证效率的发挥。电源电压与负载电流的关系并不是线性的,应根据器件提供的图表,选择可靠合适的电源电压。

(2) 电源分割

一个应用系统中,有部分电路只在一小段时间内工作,其余大部分时间不工作,则可以将这一部分电路的电源从主电源中分割出来,让其大部分时间不消耗电能。

可以由 CPU 对被分割的电源进行控制,常用一个场效应管完成,也可用一个漏电流较小的三极管来完成,只在需要供电时才使三极管处于饱和导通状态,其余时间处于截止状态。

需要注意的是,被分割的电路部分在上电以后,一般需要经过一段时间才能保证电源电压的稳定。因此,需要提前上电,同时在软件时序上,需要留出足够的时间裕量。

除去 CPU 等电路外,一般电路的电源分割后,可以增加一个较大容量的电解电容,以平稳电源电压的上升与下降。

(3) 局部升压

如果系统中大部分电路可以使用低电压供电,而个别电路需采用较高电压,则可以对需要高压的电路实行电源分割和局部升压。比如多数器件为 74HC 系列,供电电压可以在 $2\sim 3\text{ V}$,而 CPU 需要较高的供电电压,可以将 CPU 单独供电。在这种设计中,一定要严格分析两种电源的器件输出与输入的电平匹配问题。由于一般电路在匹配过程中,均存在较大的裕量,保证正常工作是没有问题的。但是,在相应的匹配过程中的抗干扰能力会有所下降。

当然,如果 CPU 单独供电,一般使用分时供电的可能性就没有了。

目前,有很多种集成升压电路可供选择,效率一般均可达到 90%以上。

7. 存储器降低功耗的方法

SRAM 的低功耗运行,设计机理与 EPROM 一样,要求只在正常读写操作时,才使 SRAM 的 CE 使能,对于一般使用的 SRAM6264 芯片,典型的连接如图 6.2-1 所示。

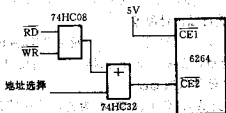


图 6.2-1 SRAM6264 的降低功耗连接图

DRAM 的低功耗运行,DRAM 与 SRAM 最大的区别就是数据的保持需要由不停的刷新操作来完成。DRAM 在进行刷新操作时,要耗费较大的电流,如果使用软件刷新,设计的基本思路是延长刷新时间间隔。各厂家产品对刷新间隔的规定基本上是一致的,但是实际测量数据与参数规定相差很大,设计者可以根据不同的产品进行测试,得出稳定的最大刷新时间间隔。目前,一般厂家规定的最小刷新周期为 64 ms 左右,而笔者实测的最大刷新周期为 2.5 s 左右,相差 40 倍。这种实测参数只在不得已的情况下才会被使用,在对内存可靠性要求极高的情况下,建议仍采用厂家规定参数。

四、实际改进结果

利用上述措施对基于国外产品改良研制的心电仪 HOLTERR (24 小时动态心电仪信号记录仪)进行降低功耗处理,全套设备包括 CPU 及片内 ADC、EPROM、放大电路、液晶显示器 (16×1 字符点阵)、16M 字节动态存储器、外围数字电路等。原电路整套功耗为 45~55 mA,只能用碱性高能电池勉强供电 24 h。经改进后,整机功耗为 13.5~14 mA,碱性高能电池可以连续供电 90 h 以上,普通电池也可以供电 30 h 以上,使用 Ni-Cd 充电电池可连续供电 60 h,均满足了医生和患者对设备供电时间的要求。在功耗技术指标上已远远超过国外同类产品。

五、结论

实践证明,对于电池供电的单片系统,在电池容量无突破性进展的情况下,实行上述降低功耗的有效措施,可以大幅度延长电池供电时间,配合选择合适的供电电池,一般均能达到满意的设计效果。

参考文献

- 1 何为民. 低功耗单片微机系统设计. 北京,北京航空航天大学出版社,1994
- 2 张松春等编. 电子控制设备抗干扰技术及其应用. 北京,机械工业出版社,1995
- 3 何立民. MCS-51 系列单片机系统设计. 北京,北京航空航天大学出版社,1990

摘自《电测与仪表》月刊,1998 年第 1 期

射频和天线设计培训课程推荐

易迪拓培训(www.edatop.com)由数名来自于研发第一线的资深工程师发起成立,致力并专注于微波、射频、天线设计研发人才的培养;我们于 2006 年整合合并微波 EDA 网(www.mweda.com),现已发展成为国内最大的微波射频和天线设计人才培养基地,成功推出多套微波射频以及天线设计经典培训课程和 ADS、HFSS 等专业软件使用培训课程,广受客户好评;并先后与人民邮电出版社、电子工业出版社合作出版了多本专业图书,帮助数万名工程师提升了专业技术能力。客户遍布中兴通讯、研通高频、埃威航电、国人通信等多家国内知名公司,以及台湾工业技术研究院、永业科技、全一电子等多家台湾地区企业。

易迪拓培训课程列表: <http://www.edatop.com/peixun/rfe/129.html>



射频工程师养成培训课程套装

该套装精选了射频专业基础培训课程、射频仿真设计培训课程和射频电路测量培训课程三个类别共 30 门视频培训课程和 3 本图书教材;旨在引领学员全面学习一个射频工程师需要熟悉、理解和掌握的专业知识和研发设计能力。通过套装的学习,能够让学员完全达到和胜任一个合格的射频工程师的要求...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/rfe/110.html>

ADS 学习培训课程套装

该套装是迄今国内最全面、最权威的 ADS 培训教程,共包含 10 门 ADS 学习培训课程。课程是由具有多年 ADS 使用经验的微波射频与通信系统设计领域资深专家讲解,并多结合设计实例,由浅入深、详细而又全面地讲解了 ADS 在微波射频电路设计、通信系统设计和电磁仿真设计方面的内容。能让您在最短的时间内学会使用 ADS,迅速提升个人技术能力,把 ADS 真正应用到实际研发工作中去,成为 ADS 设计专家...



课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/ads/13.html>



HFSS 学习培训课程套装

该套课程套装包含了本站全部 HFSS 培训课程,是迄今国内最全面、最专业的 HFSS 培训教程套装,可以帮助您从零开始,全面深入学习 HFSS 的各项功能和在多个方面的工程应用。购买套装,更可超值赠送 3 个月免费学习答疑,随时解答您学习过程中遇到的棘手问题,让您的 HFSS 学习更加轻松顺畅...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/hfss/11.html>

CST 学习培训课程套装

该培训套装由易迪拓培训联合微波 EDA 网共同推出,是最全面、系统、专业的 CST 微波工作室培训课程套装,所有课程都由经验丰富的专家授课,视频教学,可以帮助您从零开始,全面系统地学习 CST 微波工作的各项功能及其在微波射频、天线设计等领域的设计应用。且购买该套装,还可超值赠送 3 个月免费学习答疑...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/cst/24.html>



HFSS 天线设计培训课程套装

套装包含 6 门视频课程和 1 本图书,课程从基础讲起,内容由浅入深,理论介绍和实际操作讲解相结合,全面系统的讲解了 HFSS 天线设计的全过程。是国内最全面、最专业的 HFSS 天线设计课程,可以帮助您快速学习掌握如何使用 HFSS 设计天线,让天线设计不再难...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/hfss/122.html>

13.56MHz NFC/RFID 线圈天线设计培训课程套装

套装包含 4 门视频培训课程,培训将 13.56MHz 线圈天线设计原理和仿真设计实践相结合,全面系统地讲解了 13.56MHz 线圈天线的工作原理、设计方法、设计考量以及使用 HFSS 和 CST 仿真分析线圈天线的具体操作,同时还介绍了 13.56MHz 线圈天线匹配电路的设计和调试。通过该套课程的学习,可以帮助您快速学习掌握 13.56MHz 线圈天线及其匹配电路的原理、设计和调试...

详情浏览: <http://www.edatop.com/peixun/antenna/116.html>



我们的课程优势:

- ※ 成立于 2004 年,10 多年丰富的行业经验,
- ※ 一直致力并专注于微波射频和天线设计工程师的培养,更了解该行业对人才的要求
- ※ 经验丰富的一线资深工程师讲授,结合实际工程案例,直观、实用、易学

联系我们:

- ※ 易迪拓培训官网: <http://www.edatop.com>
- ※ 微波 EDA 网: <http://www.mweda.com>
- ※ 官方淘宝店: <http://shop36920890.taobao.com>